

# RC Circuit – Instability

$\Delta t = 0.1$  ,  $RC = 1.0$  ,  $q_0 = 1.0$

